



CEC

高频小信号放大器

High Frequency Class A Amplifiers

2024年4月12日

学而不厭 謙人不倦



Chapter 3 高频小信号放大器


- ☞ 3.1 概述
- ☞ 3.2 晶体管高频小信号等效电路与参数
- ☞ 3.3 单调谐回路谐振放大器
- ☞ 3.4 多级单调谐回路谐振放大器
- ☞ 3.5 双调谐回路谐振放大器
- ☞ 3.6 谐振放大器的稳定性与稳定措施
- ☞ 3.7 谐振放大器常用电路和集成电路谐振放大器
- ☞ 3.9 放大器中的噪声
- ☞ 3.10 噪声的表示和计算方法



3.4 多级单调谐回路谐振放大器

➤ 1. 电压增益

若单级放大器的增益不能满足要求，就要采用多级放大器。

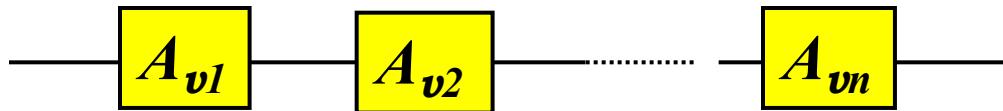

$$\begin{aligned}\dot{A}_v(j\omega) &= \frac{\dot{V}_o(j\omega)}{\dot{V}_i(j\omega)} = \frac{\dot{V}_{o1}(j\omega)}{\dot{V}_i(j\omega)} \cdot \frac{\dot{V}_{o2}(j\omega)}{\dot{V}_{o1}(j\omega)} \cdots \frac{\dot{V}_{on}(j\omega)}{\dot{V}_{o(n-1)}(j\omega)} \\ &= \dot{A}_{v1}(j\omega) \cdot \dot{A}_{v2}(j\omega) \cdots \dot{A}_{vn}\end{aligned}$$

如果各级放大器是由完全相同的单级放大器所组成，则

$$\dot{A}_v = \dot{A}_{v1} \cdot \dot{A}_{v2} \cdots \cdot \dot{A}_{vn} = (\dot{A}_{v1})^n$$



3.4 多级单调谐回路谐振放大器

➤ 1. 电压增益

如果各级放大器是由完全相同的单级放大器所组成，则

$$\dot{A}_v = \dot{A}_{v1} \cdot \dot{A}_{v2} \cdots \cdots \dot{A}_{vn} = (\dot{A}_{v1})^n$$

$$\dot{A}_v = \left[-\frac{p_1 p_2 y_{fe}}{g_\Sigma} \cdot \frac{1}{1 + jQ_L \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} \right]^n$$

$$\dot{A}_v = \left(-\frac{p_1 p_2 y_{fe}}{g_\Sigma} \right)^n \cdot \left[\frac{1}{1 + jQ_L \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} \right]^n \quad \dot{A}_{v0} = \left(-\frac{p_1 p_2 y_{fe}}{g_\Sigma} \right)^n$$


3.4 多级单调谐回路谐振放大器

➤ 2. 通频带

$$\frac{A_v}{A_{v0}} = \frac{1}{[1+Q_L^2(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2]^{\frac{n}{2}}} \approx \frac{1}{[1+(Q_L \frac{2\Delta\omega}{\omega_0})^2]^{\frac{n}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

n 级放大器的通频带
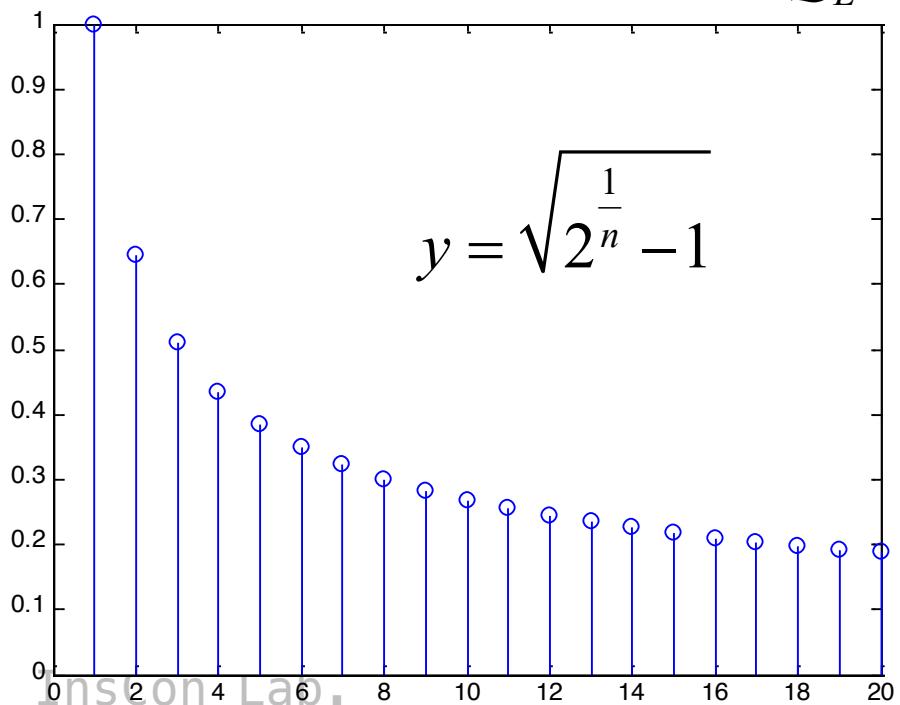
$$(2\Delta\omega_{0.7})_n = \sqrt{2^{\frac{1}{n}} - 1} \frac{\omega_0}{Q_L} = \sqrt{2^{\frac{1}{n}} - 1} (2\Delta\omega_{0.7})_{\text{单级}}$$



例：若 $f_0=30\text{MHz}$, 所需通频带为 4MHz ,
则：

单级实现所要求的品质因数为

$$Q_L = \frac{f_0}{2\Delta f_{0.7}} = \frac{30}{4} = 7.5$$

2级实现所要求的品质因数为

$$Q_L = \sqrt{2^{\frac{1}{n}} - 1} \frac{f_0}{2\Delta f_{0.7}} = 4.83$$



3.4 多级单调谐回路谐振放大器

➤ 3. 选择性 (矩形系数)

$$K_{r0.1} = \frac{2\Delta f_{0.1}}{2\Delta f_{0.7}} = \frac{2\Delta\omega_{0.1}}{2\Delta\omega_{0.7}} = \frac{\sqrt{100^{\frac{1}{n}} - 1}}{\sqrt{2^{\frac{1}{n}} - 1}}$$

$$\frac{A_v}{A_{v0}} = \frac{1}{[1 + Q_L^2 (\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2]^{\frac{n}{2}}} \approx \frac{1}{[1 + (Q_L \frac{2\Delta\omega}{\omega_0})^2]^{\frac{n}{2}}} = \frac{1}{10}$$



$$2\Delta\omega_{0.1} = \sqrt{10^{\frac{2}{n}} - 1} \frac{\omega_0}{Q_L}$$

通频带 $2\Delta\omega_{0.7} = \sqrt{2^{\frac{1}{n}} - 1} \frac{\omega_0}{Q_L}$

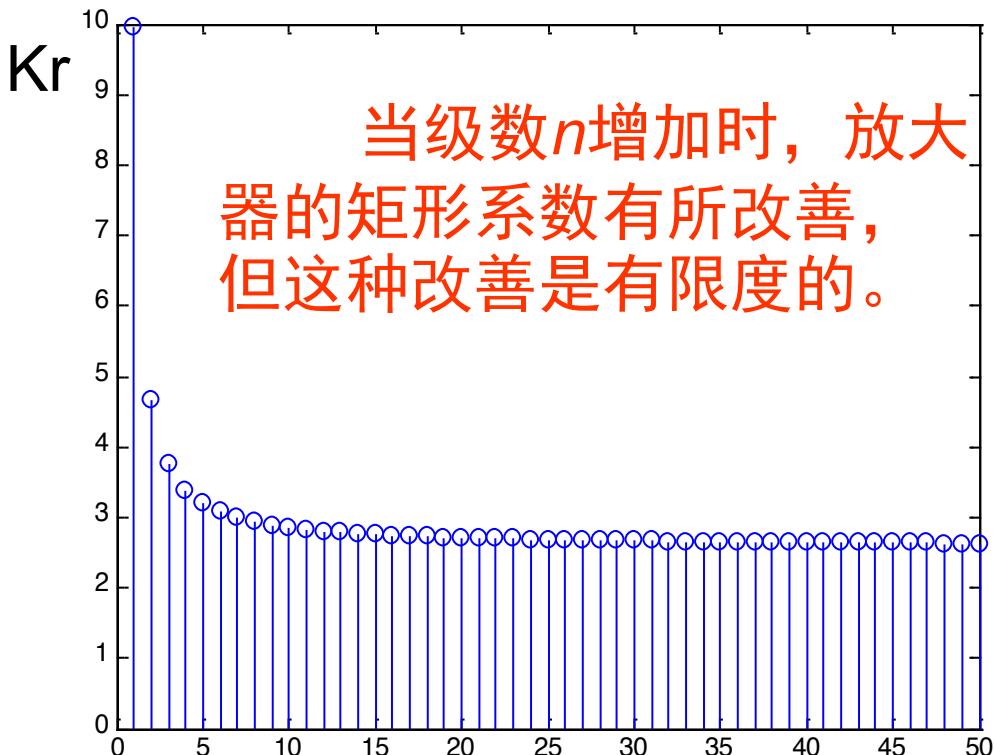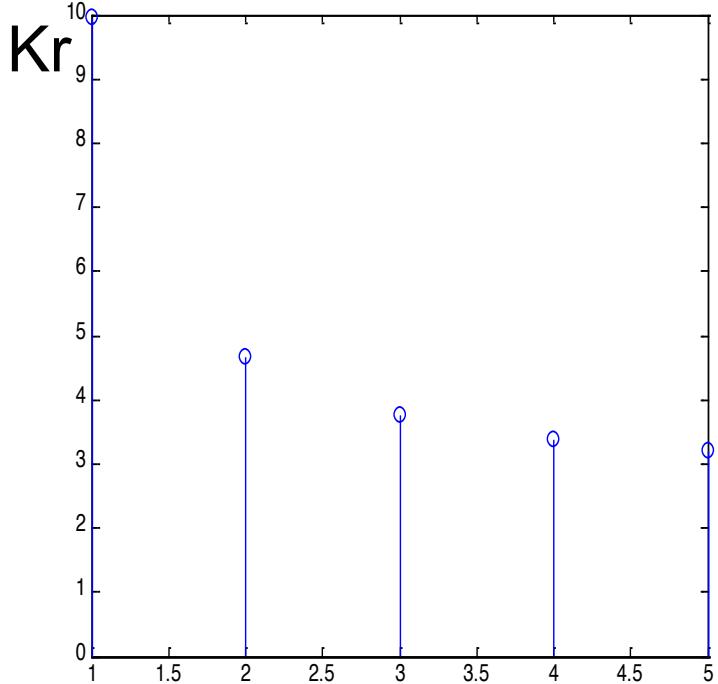3.4 多级单调谐回路谐振放大器

➤ 3. 选择性 (矩形系数)

$$K_{r0.1} = \frac{2\Delta f_{0.1}}{2\Delta f_{0.7}} = \frac{2\Delta\omega_{0.1}}{2\Delta\omega_{0.7}} = \frac{\sqrt{100^{\frac{1}{n}} - 1}}{\sqrt{2^{\frac{1}{n}} - 1}}$$






Chapter 3 高频小信号放大器

- 👉 **3.1 概述**
- 👉 **3.2 晶体管高频小信号等效电路与参数**
- 👉 **3.3 单调谐回路谐振放大器**
- 👉 **3.4 多级单调谐回路谐振放大器**
- 👉 **3.5 双调谐回路谐振放大器**
- 👉 **3.6 谐振放大器的稳定性与稳定措施**
- 👉 **3.7 谐振放大器常用电路和集成电路谐振放大器**
- 👉 **3.9 放大器中的噪声**
- 👉 **3.10 噪声的表示和计算方法**

3.6 谐振放大器的稳定性与稳定措施

➤ 1. 放大器的输入导纳和输出导纳

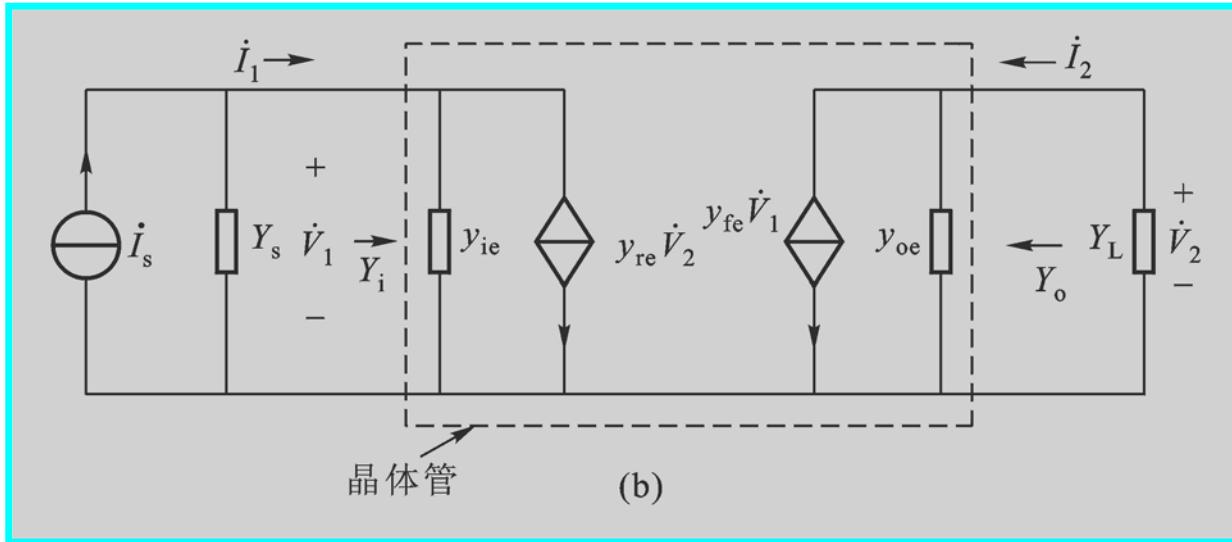

$$Y_i = y_{ie} - \frac{y_{re}y_{fe}}{y_{oe} + Y_L}$$

$$Y_i \Big|_{y_{re}=0} = y_{ie}$$

$$Y_o = y_{oe} - \frac{y_{re}y_{fe}}{y_{ie} + Y_s}$$

$$Y_o \Big|_{y_{re}=0} = y_{oe}$$

3.6 谐振放大器的稳定性与稳定措施

➤ 1. 放大器的输入导纳和输出导纳

由于晶体管存在 $y_{re} \neq 0$ ，输出电压 V_o 可以反作用到输入端引起电流的变化，这就是反馈作用。

放大器的输入导纳：

$$Y_i = y_{ie} - \frac{y_{fe} y_{re}}{y_{oe} + Y_L} = y_{ie} + Y_F$$

实际电路中，

$$y_{ie} = g_{ie1} + j\omega C_{ie1}$$

$$Y_F = g_F + jb_F$$

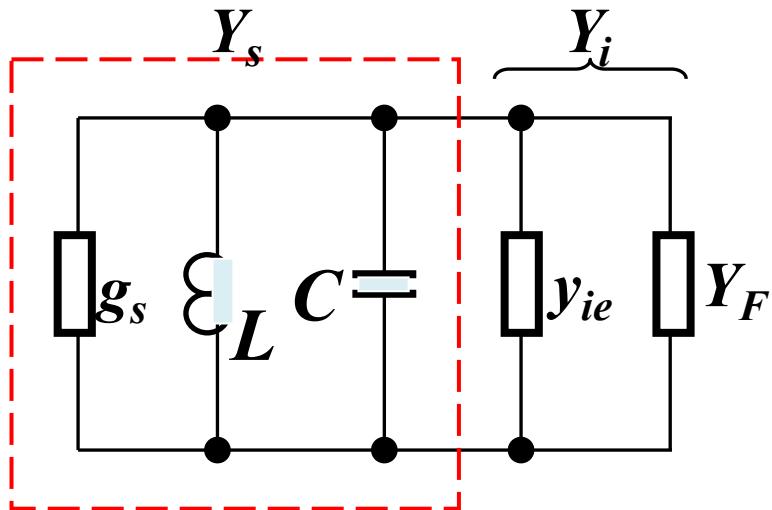


图3.6-1 等效输入端回路

3.6 谐振放大器的稳定性与稳定措施

➤ 1. 放大器的输入导纳和输出导纳

当有 Y_F 时：

$Y_F = g_F + jb_F$ ，实际上 g_F 是与 y_{fe} 、 y_{re} 、 y_{oe} 和 Y_L 有关，还与频率有关。

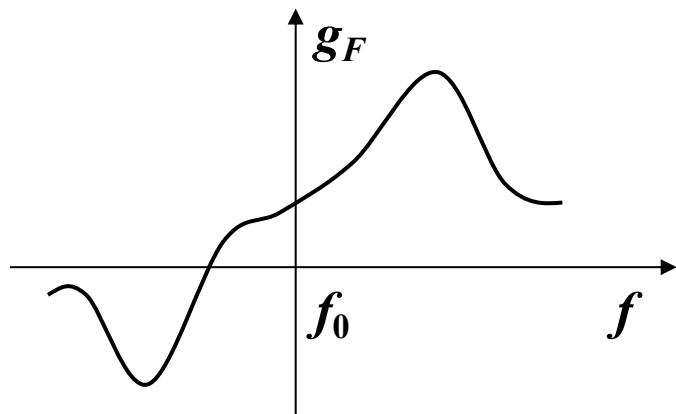


图3.6-2 反馈电导与频率的变化曲线

Y_F 的 g_F 使输入电导发生变化，改变 Q_L 值；

Y_F 的 b_F 使输入谐振回路失谐，影响增益 A_v ，通频带 $2\Delta f_{0.7}$ ，选择性 $k_{r0.1}$ 。

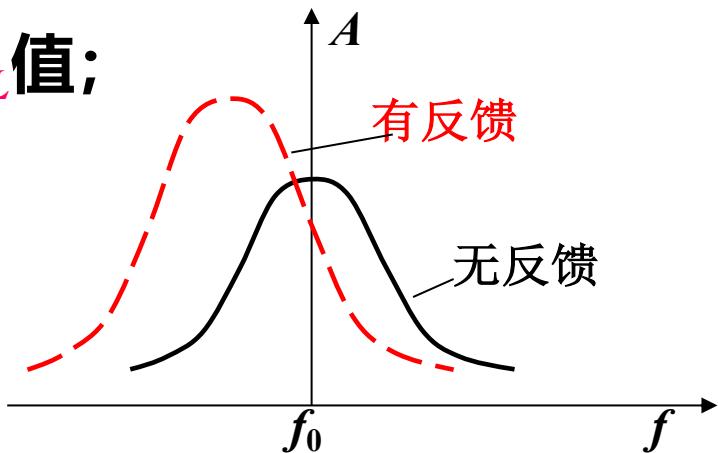


图3.6-3 反馈电导对放大器谐振曲线对影响

3.6 谐振放大器的稳定性与稳定措施

特别值得注意：

g_F 在某些频率出现负值，即负电导

$$g_F < 0 \Rightarrow g_\Sigma \downarrow \Rightarrow Q_L \uparrow \Rightarrow 2\Delta f_{0.7} \downarrow \Rightarrow A_v \uparrow$$

$g_F < 0$ 可以理解为回路提供能量， g_F 越大，影响越严重。

当 g_F 负值抵消 $g_s + g_{ie}$ 的正值时，即

$$g_\Sigma = 0 \Rightarrow Q_L \rightarrow \infty \Rightarrow \text{自激}$$

即使 g_F 负值没有全部抵消

$$g_F + g_s + g_{ie} < g_s + g_{ie}$$

不产生自激，也潜在不稳定因素。

因此，消除不稳定因素，克服或降低 y_{re} 的影响，远离自激点。

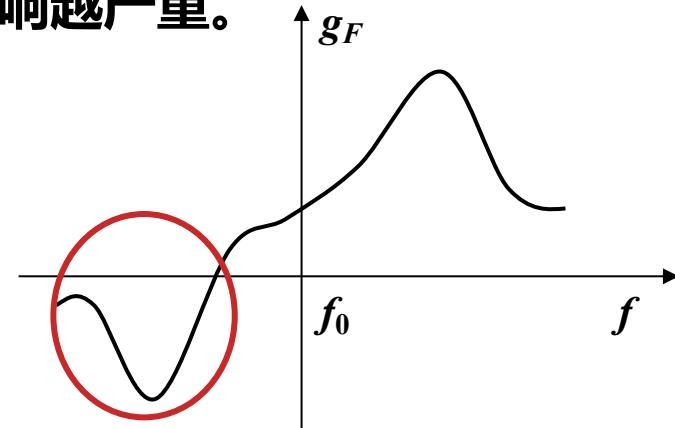


图3.6-2 反馈电导与频率的变化
曲线

3.6 谐振放大器的稳定性与稳定措施

➤ 2. 放大器不产生自激振荡和远离自激的条件

当 $Y_s + Y_i = 0$ 时，表示反馈的能量抵消了回路的损耗的能量，且电纳部分也恰好抵消。

$$Y_s + Y_i = g_s + jB_s + g_i + jB_i = 0$$

产生自激的条件

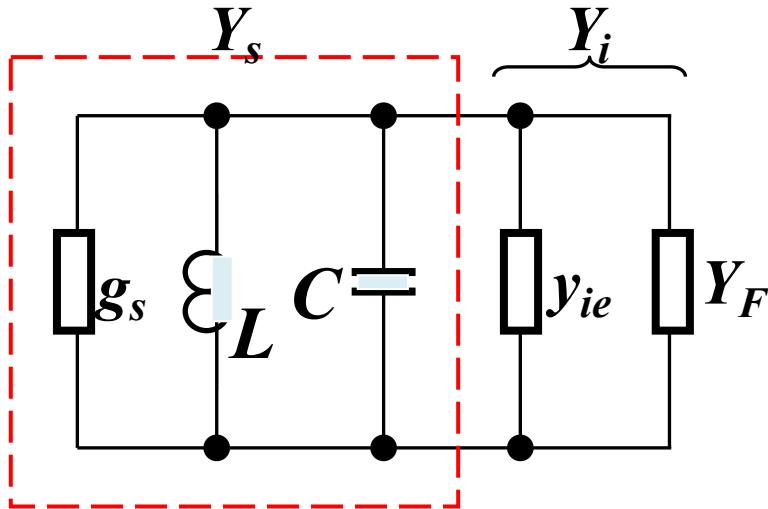


图3.6-1 等效输入端回路

$$Y_s + y_{ie} - \frac{y_{fe}y_{re}}{y_{oe} + Y_L} = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\frac{(Y_s + y_{ie})(y_{oe} + Y'_L)}{y_{fe}y_{re}} = 1$$

$$Y_s + y_{ie} = g_s + g_{ie} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C_{ie} = (g_s + g_{ie})(1 + j\xi_1)$$



3.6 谐振放大器的稳定性与稳定措施

➤ 2. 放大器不产生自激振荡和远离自激的条件

$$Y_s + y_{ie} = g_s + g_{ie} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C_{ie} = (g_s + g_{ie})(1 + j\xi_1)$$

式中 $\xi_1 = Q_1 \left(\frac{f}{f_o} - \frac{f_o}{f} \right) \quad f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C + C_{ie})}} \quad Q_1 = \frac{\omega(C + C_{ie})}{g_s + g_{ie}}$

若用幅值和角度形式表示

$$Y_s + y_{ie} = (g_s + g_{ie})\sqrt{1 + \xi_1^2} \cdot e^{j\varphi_1} \quad \text{式中 } \varphi_1 = \arctan \xi_1$$

$$y_{oe} + Y_L = (g_{oe} + G_L)\sqrt{1 + \xi_2^2} \cdot e^{j\varphi_2} \quad \text{式中 } \varphi_2 = \arctan \xi_2$$

假设放大器输入输出回路相同，即 $\xi_1 = \xi_2 = \xi \quad \varphi_1 = \varphi_2 = \varphi$

可得: $\frac{(g_s + g_{ie})(g_{oe} + G_L)(1 + \xi^2)e^{j2\varphi}}{|y_{fe}| |y_{re}| e^{j(\varphi_{fe} + \varphi_{re})}} = 1 \iff \frac{(Y_s + y_{ie})(y_{oe} + Y_L)}{y_{fe} y_{re}} = 1$



3.6 谐振放大器的稳定性与稳定措施

➤ 2. 放大器不产生自激振荡和远离自激的条件

$$\frac{(g_s + g_{ie})(g_{oe} + G_L)(1 + \xi^2)e^{j2\phi}}{|y_{fe}| |y_{re}| e^{j(\varphi_{fe} + \varphi_{re})}} = 1$$

要满足上式条件必须满足幅值和相位两个条件，即

幅值条件

$$\frac{(g_s + g_{ie})(g_{oe} + G_L)(1 + \xi^2)}{|y_{fe}| |y_{re}|} = 1$$

相位条件

$$2\phi = \varphi_{fe} + \varphi_{re}$$

从幅值条件可看出

$|y_{re}|$ 足够大时，左式数值减到1， 满足幅值条件，产生自激；

$|y_{re}|$ 足够小时，左式数值较大，不满足幅值条件，远离自激；



3.6 谐振放大器的稳定性与稳定措施

➤ 2. 放大器不产生自激振荡和远离自激的条件

定义 $S = \frac{(g_s + g_{ie})(g_{oe} + G_L)(1 + \xi^2)}{|y_{fe}| |y_{re}|}$ 称为谐振放大器的稳定系数

若 $S = 1$, 放大器自激, 若 $S >> 1$, 放大器稳定, 一般取 $S = 5 \sim 10$ 。

说明: 某 $f < f_o$ 时, ($\zeta = -1$) 满足相位条件, 可能产生自激。

假设 $g_s + g_{ie} = g_1$ $g_{oe} + G_L = g_2$ 则得

$$S = \frac{2g_1g_2}{\omega_o C_{re} |y_{fe}|}$$

若使 $S >> 1$, 除选 C_{re} 较小的晶体管外, g_1 和 g_2 越大越好。

放大器的电压增益写成

$$A_{vo} = \frac{|y_{fe}|}{g_2} \Rightarrow g_2 = \frac{|y_{fe}|}{A_{vo}}$$

由上式可见: 放大器的稳定性与增益相互矛盾。



3.6 谐振放大器的稳定性与稳定措施

关于放大器稳定性的正确结论有（ ）。


- A 谐振放大器的稳定系数越大工作越稳定
- B 放大器的稳定性与增益相互矛盾
- C 谐振放大器的稳定系数等于时工作稳定
- D 消除不稳定因素，克服或降低 γ_e 的影响，远离自激点。

ABD



本章小结

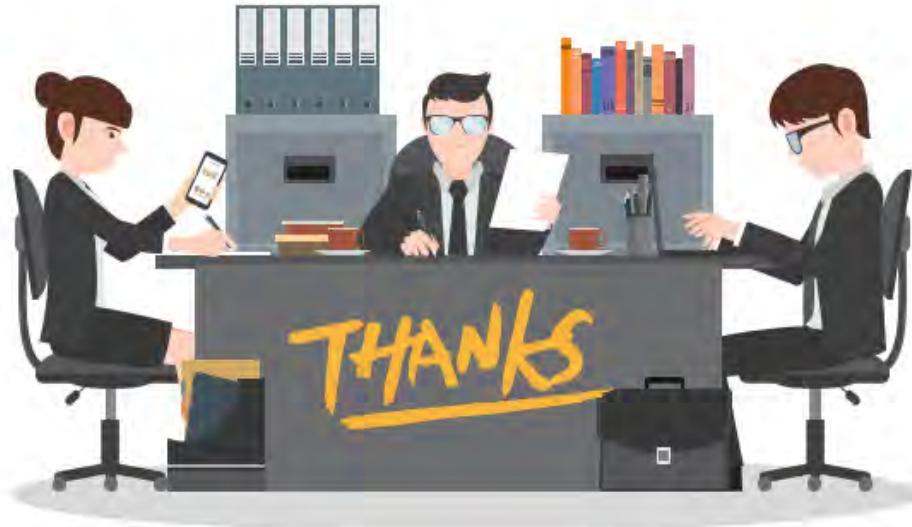1. 高频小信号放大器通常分为谐振放大器和非谐振放大器，谐振放大器的负载为串、并联谐振回路或耦合回路。
2. 高频小信号放大器由于信号小，可以认为它工作在管子的线性范围内，常采用有源线性四端网络进行分析。
Y参数等效电路和混合 π 等效电路是描述晶体管工作的重要模型。
Y参数与混合 π 参数有对应关系，Y参数不仅与静态工作点有关，而且是工作频率的函数。
3. 小信号谐振放大器的选频性能可由通频带和选择性两个质量指标来衡量。用矩形系数可以衡量实际幅频特性接近理想幅频特性的程度，矩形系数越接近于1，则谐振放大器的选择性愈好。
4. 单级单调谐放大器是小信号放大器的基本电路，其电压增益主要决定于管子的参数、信号源和负载，为了提高电压增益，谐振回路与信号源和负载的连接常采用部分接入方式。
5. 由于晶体管内部存在反向传输导纳 Y_{re} ，使晶体管成为双向器件，在一定频率下使回路的总电导为零，这时放大器会产生自激。为了克服自激常采用“中和法”和“失配法”使晶体管单向化。



Thank You !

Q & A